



# MODELAÇÃO DE UM PROCESSADOR

---

## Relatório

Laboratório de Sistemas Digitais

**Universidade de Aveiro**

Bruno Lemos

98221

[blemos@ua.pt](mailto:blemos@ua.pt)

Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática



universidade de aveiro

# INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo validar por simulação um processador simplificado. Um Processador é capaz de realizar um conjunto de operações aritméticas/lógicas sobre dois operandos guardados em registos de 8 bits e armazenar o resultado também num registo ou na memória de dados.

## Datapath

- Mux, Pc, IMemory, Register, Alu, SignExtend, DMemory.

## ControlUnit

- Controla o datapath.

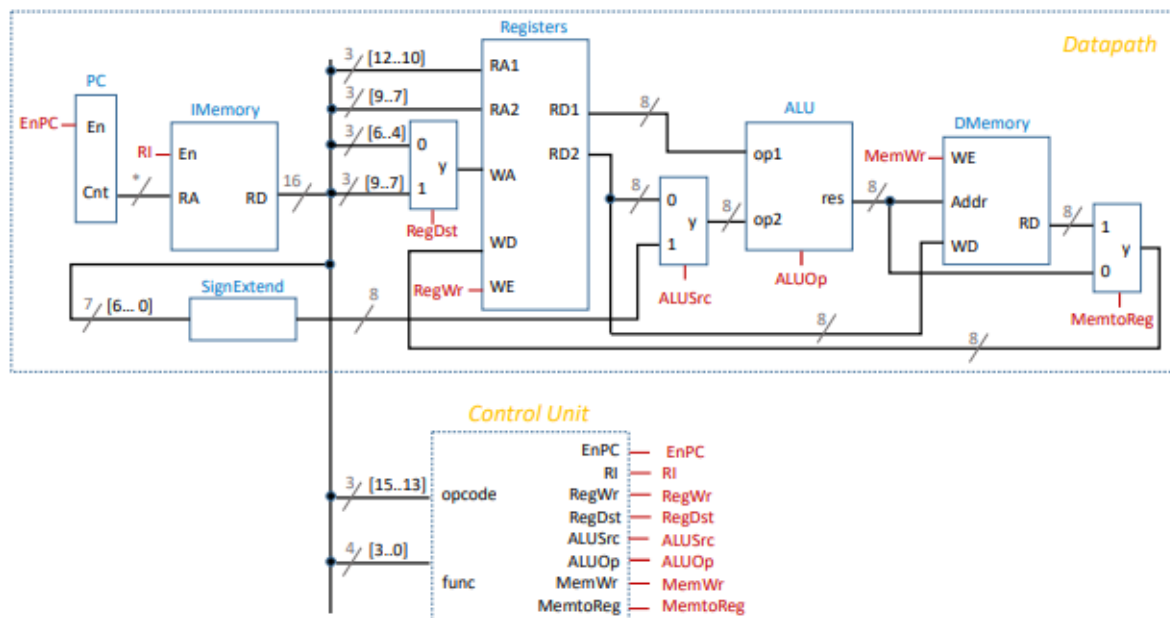


Figura 1 – Diagrama de blocos do processador.

# Fase 1

## Implementação e teste da Unidade de Execução (datapath)

Nesta fase foram sintetizados e validados com ficheiros de validação (\*.wdf) todos os módulos que compõe o datapath. Alguns módulos são parametrizáveis de acordo com o que é explicado a seguir. Em alguns módulos foi acrescentada uma entrada de reset e clock para sincronizar operações de escrita em memórias e os sinais de fetch (RI e EnPC).

### MUX 2:1

Este módulo é parametrizável, uma vez que são necessários 3 multiplexadores com diferentes tamanhos de barramento.

### PROGRAM COUNTER (PC)

Este módulo vai permitir gerar os endreços para a memória de instruções, a utilizar durante a fase de fetch. Foi adicionada uma entrada de reset e clock. A entrada EnPC vai ser registada com transição ascendente do clock (rising\_edge).

### MEMÓRIA DE INSTRUÇÕES (IMEMORY)

Este módulo vai armazenar o programa no formato código máquina. É constituído por uma ROM com 8 palavras de 16 bits.

Foi adicionada uma entrada de clock que vai permitir registar a entrada EN com o transição ascendente do relógio (rising\_edge).

### MÓDULO DE REGISTOS (REGISTER)

Este módulo, não é mais do que uma memória com 8 palavras de 8 bits (8 registos de 8 bits)

O registo 0 nunca poderá ser escrito e será sempre "00000000". Essa validação foi colocada no código VHDL.

Foi adicionada uma entrada de clk e uma entrada de reset.

O WE e o reset são validados pela transição ascendente do clk. Sempre que ocorre um reset todos os registos são colocados com o valor "00000000".

### ALU

Módulo que executa operações sobre dois operandos (op1, op2) de 8 bits. Este módulo suporta 16 operações (ALUop é constituída por 4 bits).

## SIGNEXTENDED

Este módulo vai permitir converter uma palavra de 7 bits para 8 bits. É utilizado nas instruções tipo II. Como a instrução apenas suporta um address de 7 bits e a ALU (onde este sinal é utilizado) suporta 8 bits, é necessário fazer esta conversão.


## MEMORIA DE DADOS

Este módulo implementa a memória de dados. É implementada tendo por base um array de 256 palavras de 8 bits.

Foi adicionado uma entrada de clock.

A entrada de WE da memória é registada com a transição ascendente do clk.

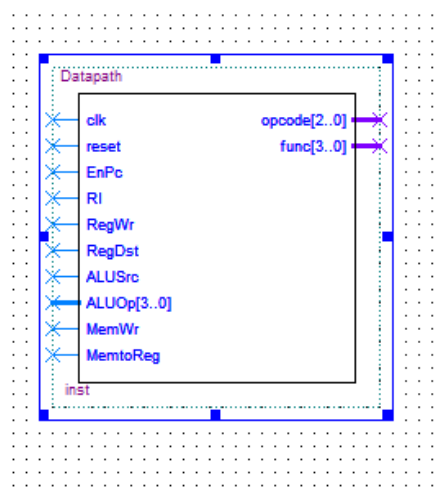O Passo seguinte foi interligar todos os módulos. Para isso foi criado um novo módulo VHDL que designei por datapath.vhd. O simbolo resultante está representado a seguir:



Tal como pedido nesta primeira fase, a memória de dados foi criada com o valor X"04" na primeira posição e X"05" na segunda. Todas as outras posições ficam a X"00".

O programa foi traduzido para código máquina tal como é descrito a seguir:

ASSEMBLY	TIPO DE INSTRUÇÃO	CÓDIGO MAQUINA
LW \$0, \$1, 1	Tipo II	1110000010000001
LW \$0, \$2, 0	Tipo II	1110000010000000
ADD \$1, \$2, \$3	Tipo I	0010010100110000
SLS \$1, \$2, \$4	Tipo I	0010010101001100
SW \$1, \$3, 0	Tipo II	1100010110000000
SW \$1, \$4, 1	Tipo II	1100011000000001

Figura1 - tradução do código assembly

Na figura seguinte está o código máquina introduzido na memória de instruções (IMemory).

```

type TypeROM is array (0 to ((2 ** N)-1)) of TypeDataWord; -- size do array é dimensionado com base no numero de bits do RA
constant rom_data: TypeROM := (
  "1110000010000001", -- LW $0, $1, 1 -> carregar no registo 1 dados que se encontram no endereco [registo0 +1] na memoria de dados
  "1110000100000000", -- LW $0, $2, 1 -> carregar no registo 2 dados que se encontram no endereco [registo0 +0] na memoria de dados
  "0010010100110000", -- ADD $1, $2, $3 -> realizar a operacao registo3 = registo1 + registo2
  "0010010101001100", -- SLS $1, $2, $4 -> realizar a operacao registo4 = registo1 SLS registo2
  "1100010110000000", -- SW $1, $3, 0 -> escrever no endereco[registo1+0] na memoria de dados o conteudo do registo 3
  "1100011000000001", -- SW $1, $4, 1 -> escrever no endereco[registo1+1] na memoria de dados o conteudo do registo 4
  "0000000000000000", -- NOP -> nao fazer nada
  "0000000000000000", -- NOP -> nao fazer nada
);

```

Figura2 - Implementação das instruções na Imemory


Foi criado um testbench para simular este módulo. Esse testbench gera os seguintes sinais:

- processo que gera um clk com um período de 50 ns
- processo que gera os sinais de controlo (EnPc, RI, RegWr, RegRst, ALUSrc, ALUOp, MemWr, MemtoReg) com base numa maquina de estados stim\_proc. Este processo corre sempre na transição descendente do clk. A razão disto tem a ver com o facto de todos os blocos que utilizam sinais registados, estarem a fazer na transição ascendente. Desta forma na máquina de estímulos garantimos que os sinais de controlo já estão no nível pretendido quando a transição ascendente acontece. O sinal têm de estar estável durante a transição.

Na imagem seguinte é mostrada a execução do programa pretendido no simulador. Nestas imagens são identificadas as várias fases em que cada instrução é executada.

Programa dividido por instruções:

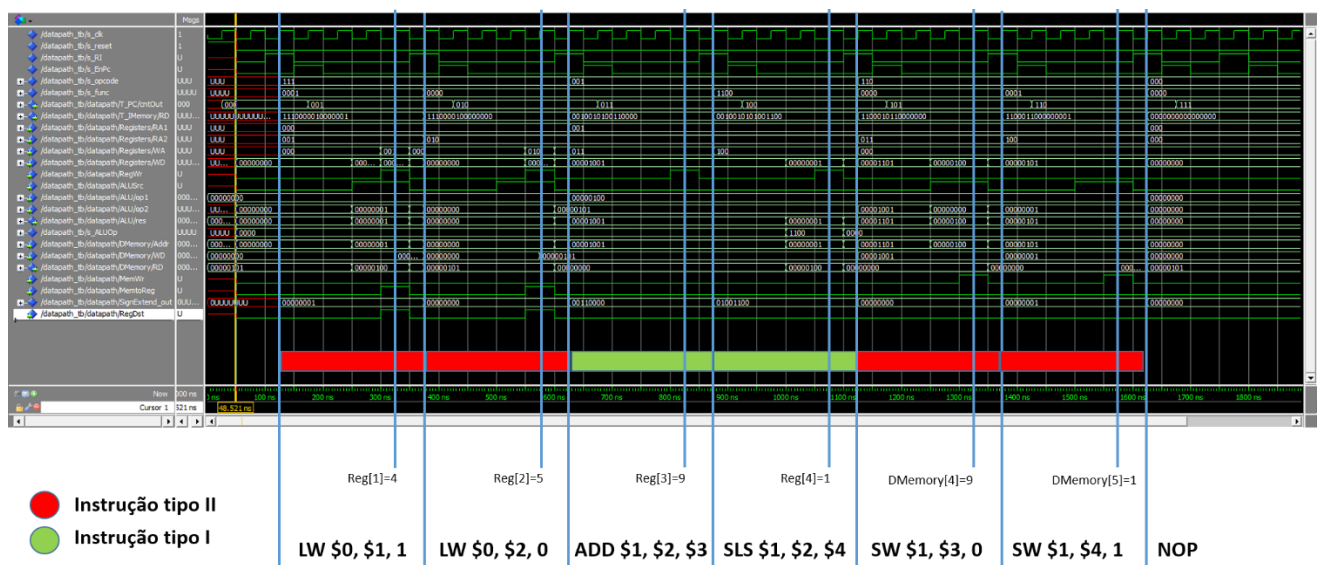(Recomendo o uso do zoom(+) para ver melhor os valores da imagem)



Este programa calcula a soma dos valores que estão na posição 0 e 1 da memória de dados, (5 e 4 respetivamente) e de seguida testa se 4 é menor que 1. Estas operações são feitas depois de carregar os valores 5 e 4 para os registos 1 e 2 respetivamente. O resultado da soma (9) é guardado na posição 4 da memória de dados. O resultado da comparação (1) é guardado na posição 5 da memória de dados.





## Fase 2

### Implementação e teste da Unidade de Controlo

Nesta fase foi desenvolvido o modo de controlo. Este módulo é responsável por gerar todos os sinais de controlo para o datapath de forma a permitir implementar uma instrução previamente grava na memória de instruções.

Implementa a máquina de estados representada na figura, onde se pode indentificar 4 estados principais. Alguns desses estados foram subdivididos de forma a refletir o facto de algumas variáveis de controlo terem valores diferentes dependentes do opcode da instrução.


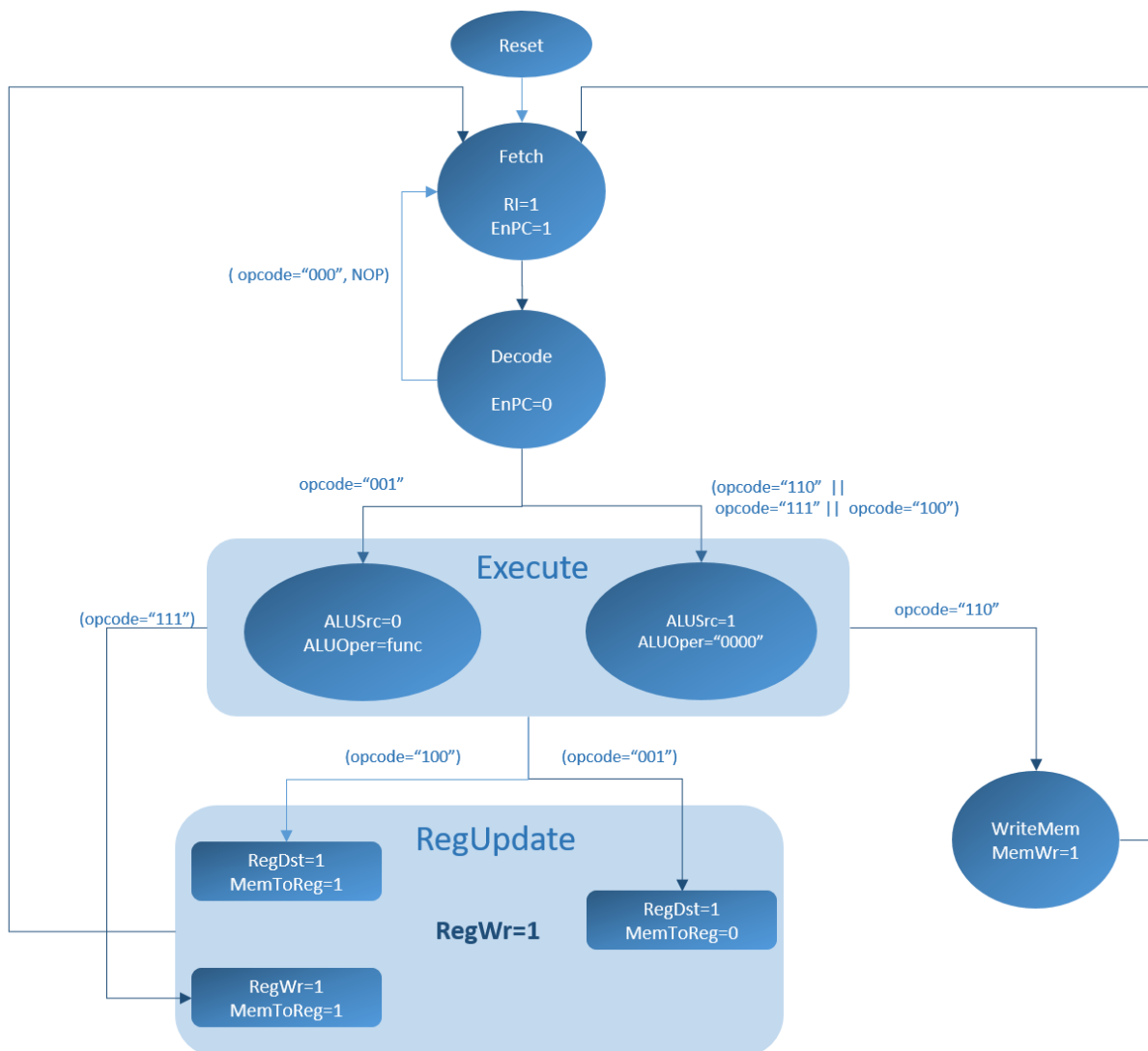


Diagrama de blocos

Na implementação deste módulo foram adicionados os sinais de reset e clock. Foi criado um processo que implementa a máquina de estados. Este processo é síncrono com a transição descendente do clock. A razão para esta decisão tem a ver com o facto de todos os blocos do datapath que possuem sinais registados, estarem síncronos com a transição ascendente. Desta forma garantimos que os sinais de controlo estão estáveis no datapath quando a transição ascente ocorrer.

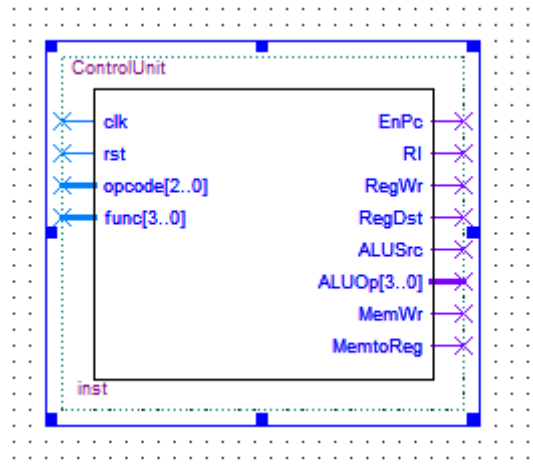

## Estados da máquina

### **FETCH:**

O estado de fetch foi decomposto em dois estados (FETCH0 e FETCH1) na máquina para garantir que o EnPC só é ativado quando a instrução tiver sido lida da memória de instruções (ativação do RI). Desta forma não temos qualquer interferência entre a leitura e o incremento do Program Counter. Neste caso são precisos dois ciclos de relógio para esta operação. No final deste ciclo temos disponível à saída da IMemory o código máquina da instrução que deve ser processada(16 bits).

### **DECODE:**

Este estado precisa apenas de 1 ciclo de relógio e atua no sinal do EnPC=0 de forma a que o contador não avance mais nenhuma posição. A função destes foi referida no guião como sendo a de leitura dos registos. Uma vez que o RD1 e RD2 são colocados logo à saída quando os endereços estão à entrada do modulo Registos, nenhum sinal de controlo é atuado nesta fase. Seria necessário se existissem sinais de leitura registados por clock, o que não é o caso.

### **EXECUÇÃO:**

Este estado tem como objetivo garantir a operação na ALU. Para isso são controlados dois sinais: ALUSrc e ALUOpcode. O seu valor depende mais uma vez do opcode da instrução que está a ser processada.



### UPDATE\_REG:

Neste estado é feito a escrita do resultado da operação na memória de registos. Para isso é necessário ativar o RegWr e os dados a escrever deverão ser encaminhados da ALU ou da memória de dados, dependendo do tipo de opcode. Esse encaminhamento é configurado com o sinal MemRegDst (escolhe entre saída da ALU ou memória de dados) e RegDst (0 para instruções tipo I e 1 para instruções tipo II).

### UPDATE\_MEM:

Neste estado é feito a escrita do resultado da operação na memória de dados. Para isso deve ser ativado o sinal MemWr da memória de dados.


## NOTAS :

- Sempre que ocorre um opcode NOP, decidiu-se no DECODE que se passa para o estado de FETCH de forma a processar a instrução seguinte.
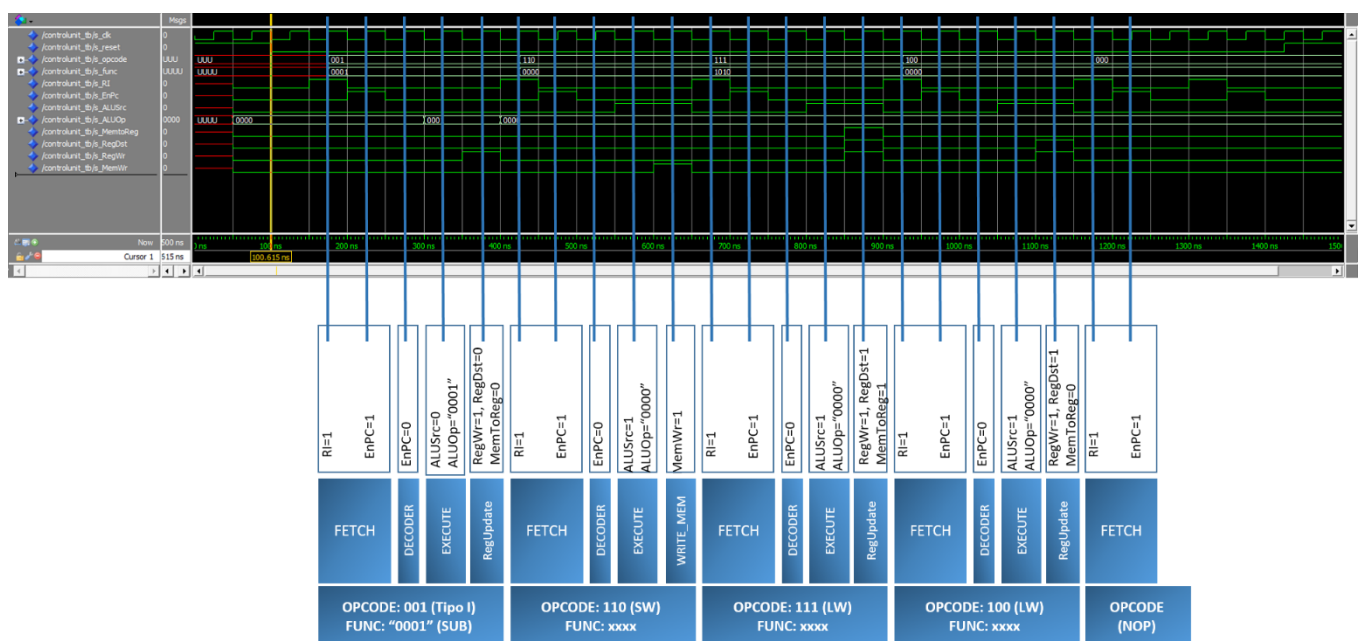
## SIMULAÇÃO:

Foi criado um testebench com o nome datapath\_TB.vhd que permite testar os vários opcodes e analisar os sinais de controlo gerados.


Na figura seguinte está a simulação dos vários opcodes.




## Fase 3
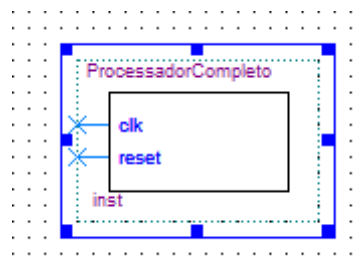
### Interligação e teste do processador completo

Nesta fase o bloco desenvolvido na fase 1 (datapath) e na fase 2 (Unidade de controlo) foram interligados. Para isso foi criado o módulo `ProcessadorCompleto.vhd`. Este módulo terá apenas como entradas, o sinal de clock e reset.



 Foi criado um módulo de testbench; `ProcessadorCompleto_tb.vhd`, que permite simular o sistema, tendo apenas como inputs o reset e o clk. Foi utilizado programa carregado na fase 1. O resultado é apresentado na figura seguinte. Como seria de esperar o resultado é equivalente ao já demonstrado na simulação do datapath (fase 1).



## Fase 4.1

### Adicionar instrução BEQ :

A instrução a adicionar é do tipo:

**BEQ** \$rs, \$rt, address, em que é comparado o valor que está no registo \$rs com \$rt, e se forem iguais salta address instruções.

Com base neste pressuposto, esta instrução envolve uma operação da ALU (EQ) e dependendo do resultado (0 ou 1), o program counter deve avançar address instruções antes do próximo fetch.


Para isso foi necessário alterar o módulo de Program Counter para suportar um incremento configurável de address posições. Foram adicionadas duas entradas: Off: que indica quantas posições o contador deve saltar, e o EnOff que indica se a entrada off é para usar ou não.

O valor de Off depende da operação resultante da ALU e do valor que se encontra nos bits [7..0] da instrução do tipo II. Para isso foi introduzido um mux 2:1 para contemplar as operações possíveis.


Pretendemos que se a operação da ALU for 0, a entrada Off seja 0 (o PC não salta). Se for 1, o PC salta address posições. Assim foi colocado na entrada 0 do mux o valor 0 e na entrada 1 o address decodificado da instrução tipo II.

Esta entrada é controlada pelo EnOff que é por sua vez controlado pela unidade de controlo.

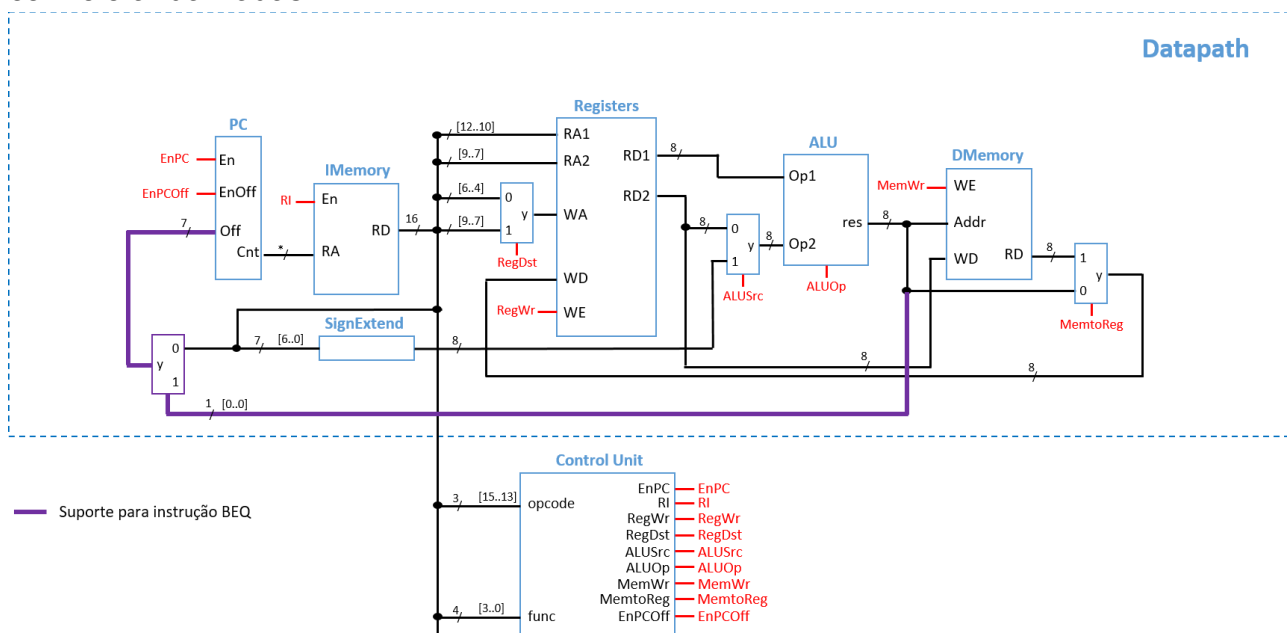Foi necessário colocar um novo estado na máquina da unidade de controlo para suportar este novo Opcode ("010"). Na figura seguinte está a unidade de execução e unidade de controlo atualizadas.



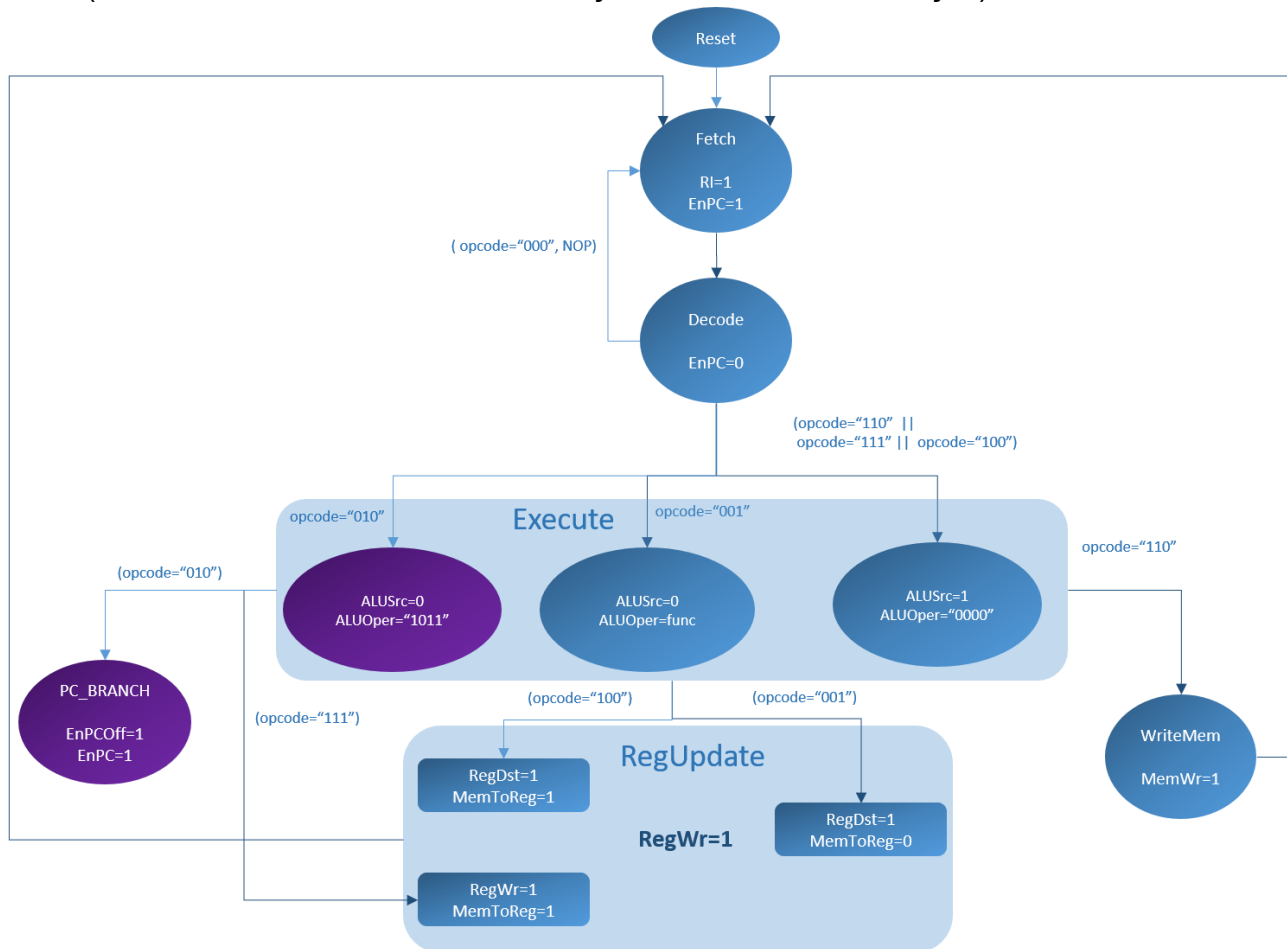Na figura seguinte encontra-se o novo diagrama de estados que contempla a instrução BEQ (novo estado PC\_BRANCH e alteração no estado de execução).




Para testar a implementação foi introduzido o seguinte código da Imemory:

```

subtype TypeDataword is std_logic_vector(15 downto 0);
type TypeROM is array (0 to ((2**N)-1)) of TypeDataword; -- size do array é dimensionado com base no numero de bits do RA
constant rom_data: TypeROM := (
  "1110000010000001", -- LW $0, $1, 1 -> carregar no registo 1 dados que se encontram no endereço [registo0 +1] na memória de dados
  "1110000100000000", -- LW $0, $2, 1 -> carregar no registo 2 dados que se encontram no endereço [registo0 +0] na memória de dados
  "0100010100000001", -- BEQ $1, $2, 1 -> salta 1 instrução se registo 1 = registo 2
  "0100010010000010", -- BEQ $1, $1, 2 -> salta 2 instrução se registo 1 = registo 1 (VAI SALTAR)
  "0010010010011000", -- ADD $1, $2, $3 -> realizar a operação registo3 = registo1 ADD registo2
  "0010100100110000", -- ADD $2, $2, $4 -> realizar a operação registo4 = registo2 ADD registo2
  "0010100100110001", -- ADD $2, $2, $4 -> realizar a operação registo4 = registo2 SUB registo2
  "0000000000000000" -- NOP -> nao fazer nada
);

```

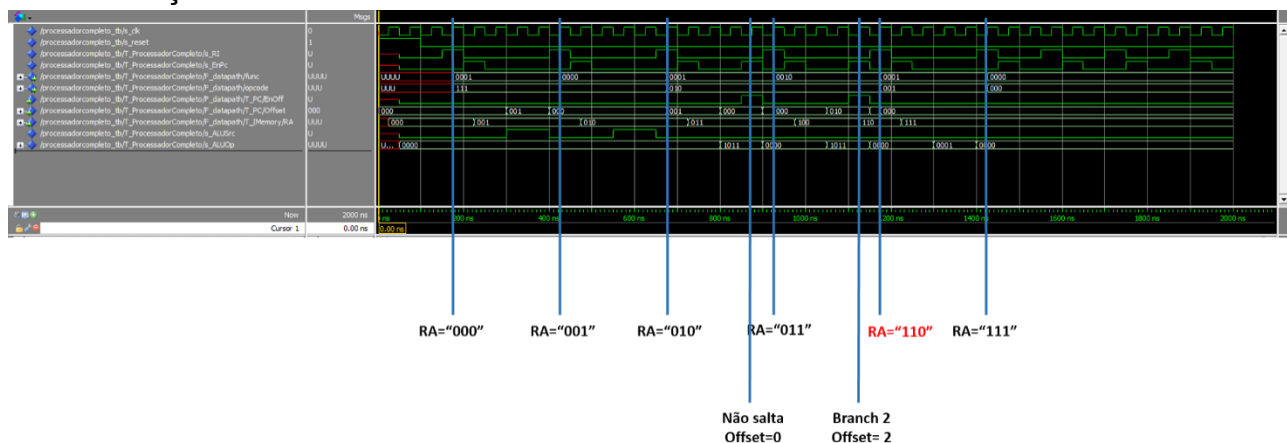Segundo este programa, o PC deverá saltar da instrução do address "011" para o "110" (salta duas instruções, porque a condição (*BEQ \$1, \$1, 2*) vai dar falsa e assim vai saltar duas instruções).



## Fase 4.2

### Programa para calcular o mais de 3 numeros :

Pretende-se criar um programa que calcule o maior de 3 número com sinal armazenados na memória de dados. Foram escolhidas as posições 0, 1 e 2 da Dmmemory para armazenar esses números.

Na tabela seguinte estão representadas as instruções, bem como a conversão para código máquina do programa. Como se pode verificar foram precisas 9 instruções. Uma vez que a memória de instruções inicialmente desenvolvida tem apenas 8 posições, foi preciso aumentar o tamanho dessa memória. Para isso parametrizámos, tanto a memória de instruções de forma a que o RA passe a ter 4bits. O mesmo aconteceu para o Program Counter que passou a contar com 4 bits (16 posições).

ASSEMBLY	TIPO DE INSTRUÇÃO	CÓDIGO MAQUINA
LW \$0, \$1, 0	Tipo II	1110000010000000
LW \$0, \$2, 1	Tipo II	1110000100000001
SLS \$1, \$2, \$3	Tipo I	0010010100111100
LW \$3, \$2, 0	Tipo II	1110110100000000
LW \$0, \$1, 2	Tipo II	1110000010000010
SLS \$1, \$2, 3	Tipo I	0010010100111100
SW \$0, \$2, 3	Tipo II	1100000100000011
LW \$3, \$4, 2	Tipo II	1110111000000010
SW \$0, \$4, 3	Tipo II	1100000110000011

Na figura seguinte está o conteúdo da IMemory com o programa carregado.

```
"1110000010000000", -- LW $0, $1, 0 -> carregar no registo 1 dados que se encontram no endereço [registo0 + 0] na memória de dados
"1110000100000001", -- LW $0, $2, 1 -> carregar no registo 2 dados que se encontram no endereço [registo0 + 1] na memória de dados
"0010010100111100", -- SLS $1, $2, $3 -> registo3 = 1 se (signed)registo1 < (sigend)registo2, se não dá 0.
"1110110100000000", -- LW $3, $2, 0 -> carregar no registo 2 dados que se encontram no endereço [registo3 + 0] na memória de dados
"1110000010000010", -- LW $0, $1, 2 -> carregar no registo 1 dados que se encontram no endereço [registo0 + 2] na memória de dados
"0010010100111100", -- SLS $1, $2, $3 -> registo3 = 1 se (signed)registo1 < (sigend)registo2, se não dá 0.
"1100000100000011", -- SW $0, $2, 3 -> escrever no endereço [registo0 + 3] na memória de dados o conteúdo do registo 2
"1110111000000010", -- LW $3, $4, 2 -> carregar no registo 4 dados que se encontram no endereço [registo3 + 2] na memória de dados
"1100000110000011", -- SW $0, $4, 3 -> escrever no endereço [registo0 + 3] na memória de dados o conteúdo do registo 4
others => "0000000000000000"
```

Instrução nº1>

Carrega o primeiro número da memória de dados para o registo1

Instrução nº2>

Carrega o segundo número da memória de dados para o registo 2

Instrução nº3>

Se o valor do registo 1 < valor do registo 2, escreve 1 no registo 3. Caso contrário escreve 0. Este índice serve para indica na memória qual o valor maior.

Nesta fase já encontrámos o maior número das duas primeiras posições.

Instrução nº4:

Carrega o índice  $\text{registro3}+0$  da memória de dados para o registro 2. Carrega o maior dos dois primeiros números no registro 2.

Instrução nº5:

Carrega o terceiro número da memória de dados para o registro 1

Instrução nº6:

Se o valor do registro 1 < valor do registro 2, escreve 1 no registro 3. Caso contrário escreve 0. Este índice serve para indicar na memória qual o valor maior (posição 2 de memória + índice).

Nesta fase já encontrámos o maior número.

É necessário agora que esse número seja copiado para a posição 3 da memória.

Instrução nº7:

Carrega na memória de dados ( $\text{registro3} + 2$ ), o maior dos dois primeiros números.

Instrução nº8:

Carrega o índice  $\text{registro3}+2$  da memória de dados para o registro 4.

Instrução nº9 ->

Carrega o registro4 para a memória de dados ( $\text{registro0} + 3$ ).

Em conclusão: O maior dos 3 primeiros números armazenados na DMemory e armazenado na posição 3 de DMemory.